

Circuitos CMOS No Lineales

86.46 Microelectrónica
66.61 Tecnología de Circuitos Integrados
FIUBA


- Comparador
- Schmitt Trigger
- Osciladores
- PLL Digital
- Charge Pump

Presentación Basada en el texto:

R.J. Baker - CMOS Circuit Design, Layout and Simulation
3rd Edition, Wiley – IEEE Press

Comparador


- Operación básica

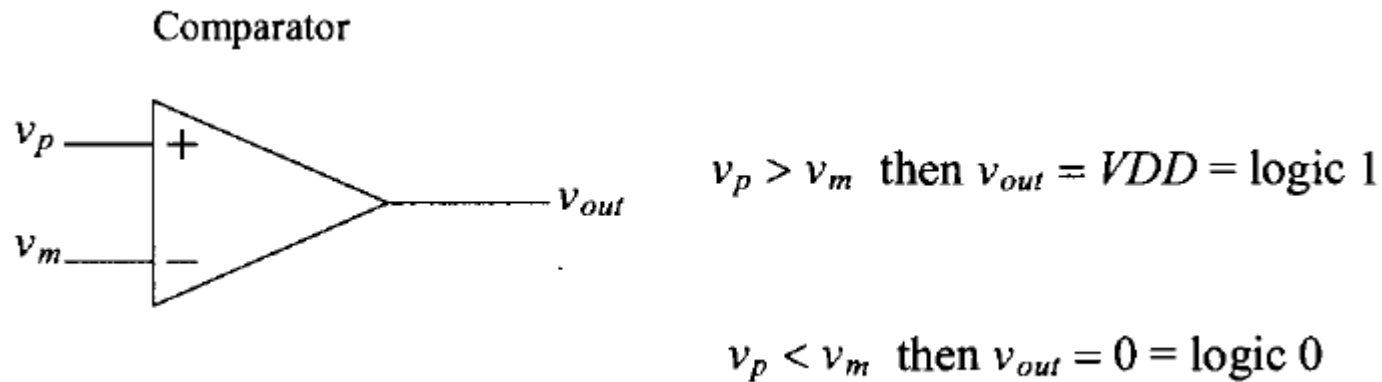

- Características principales:
 - Velocidad
 - Ganancia


Comparador

- Diagrama en bloques

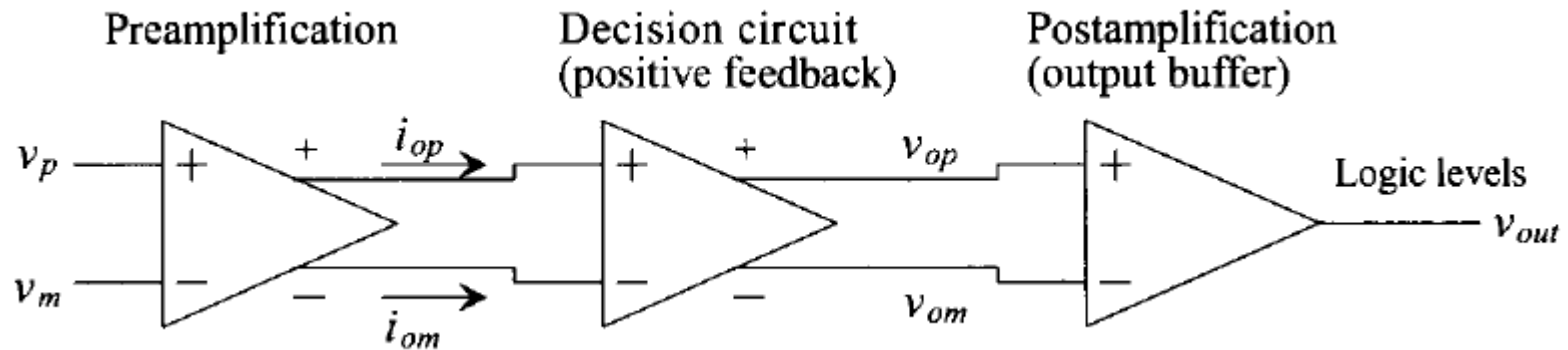


Comparador

- Preamp

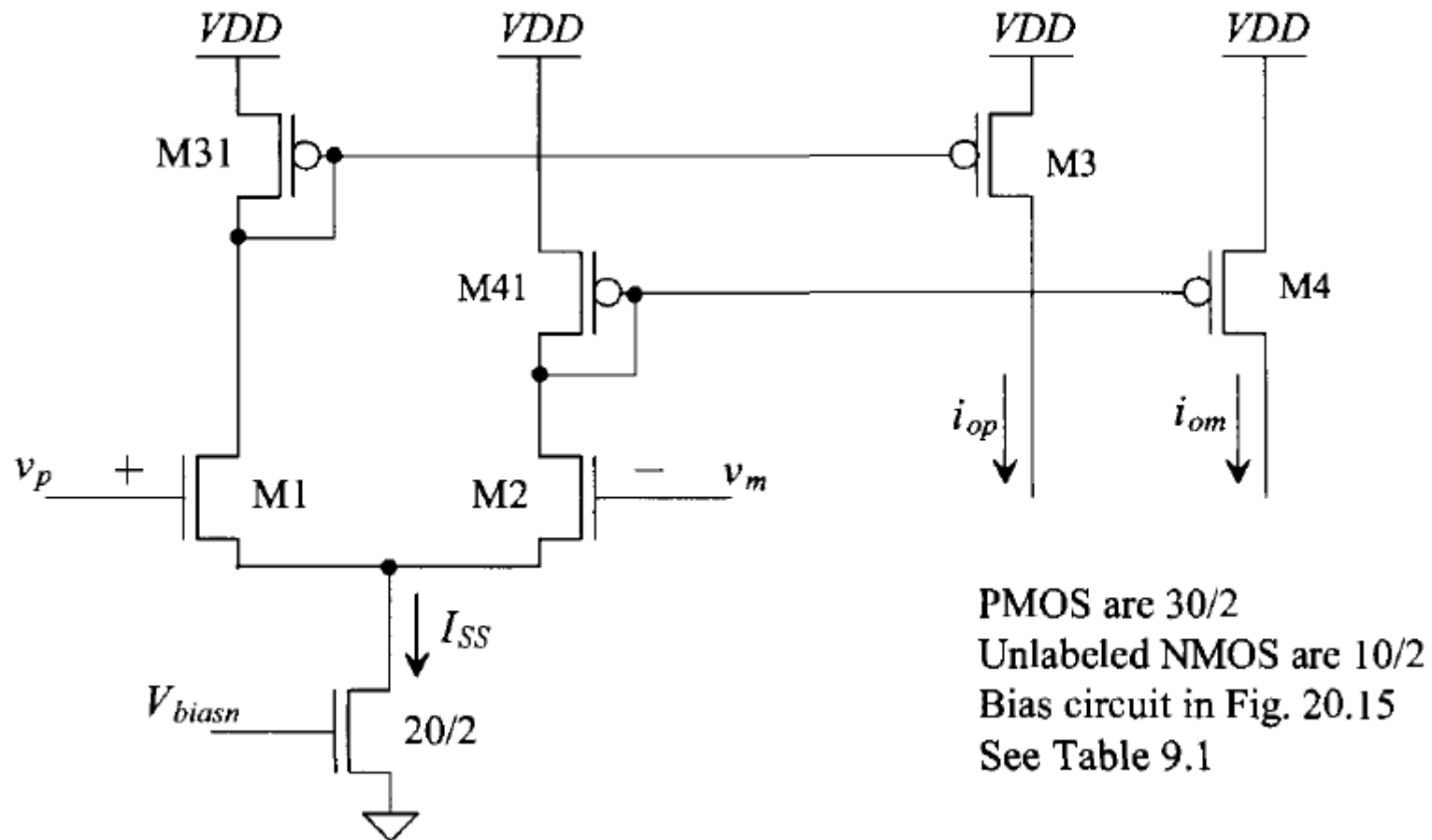



Comparador

- Esquemático completo

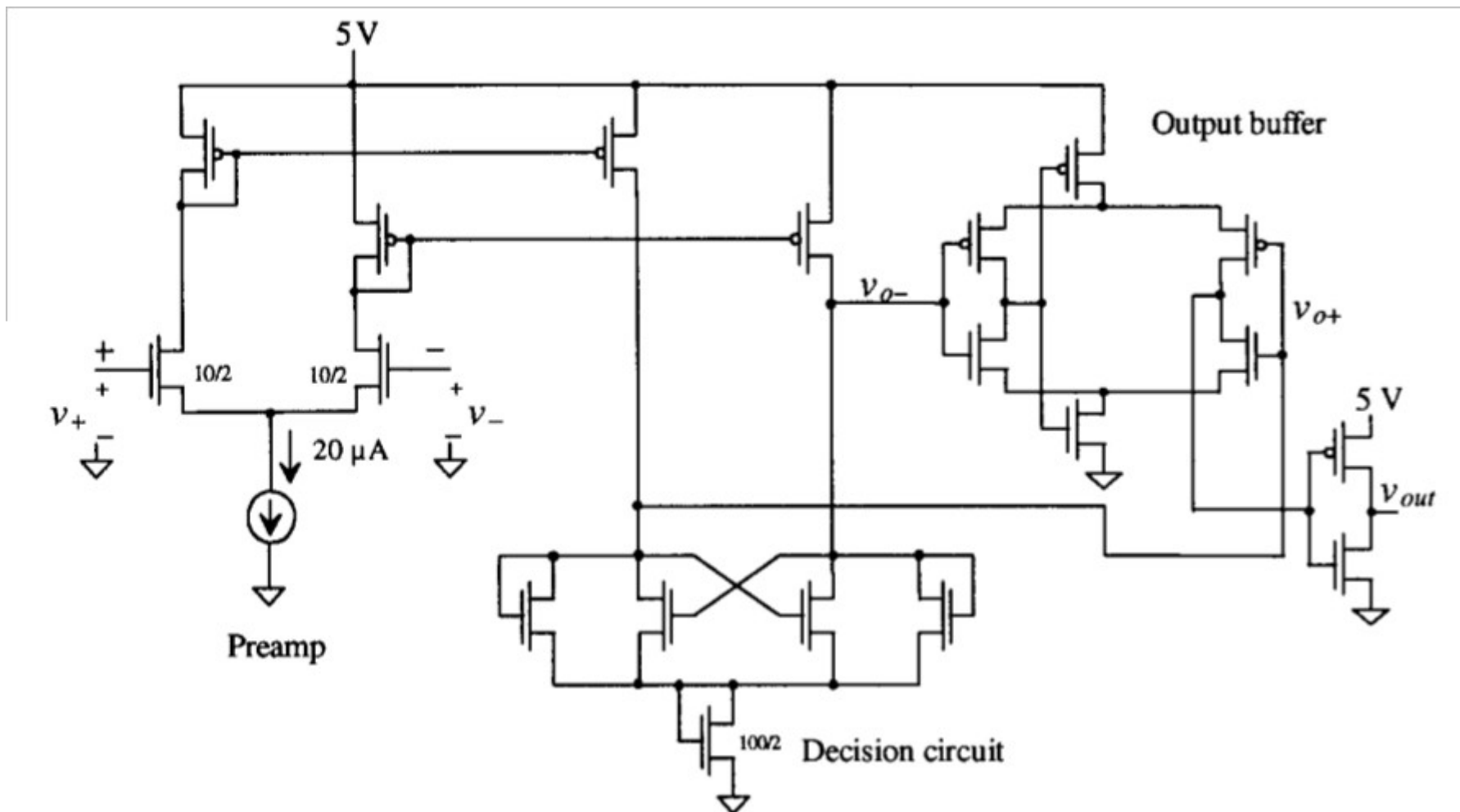




Schmitt Trigger

- Transferencia

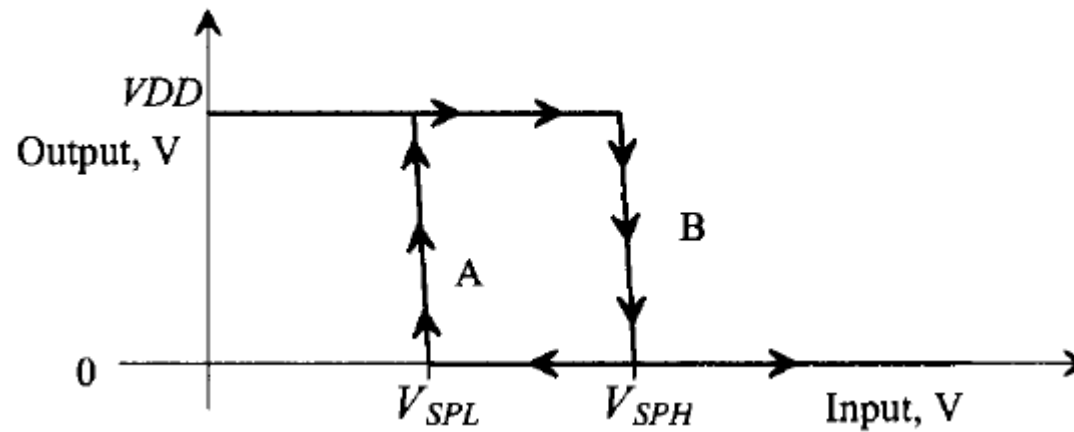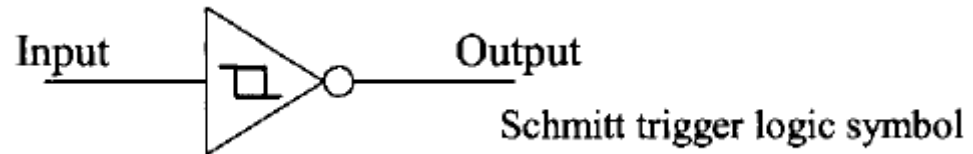


Schmitt Trigger

- Transferencia

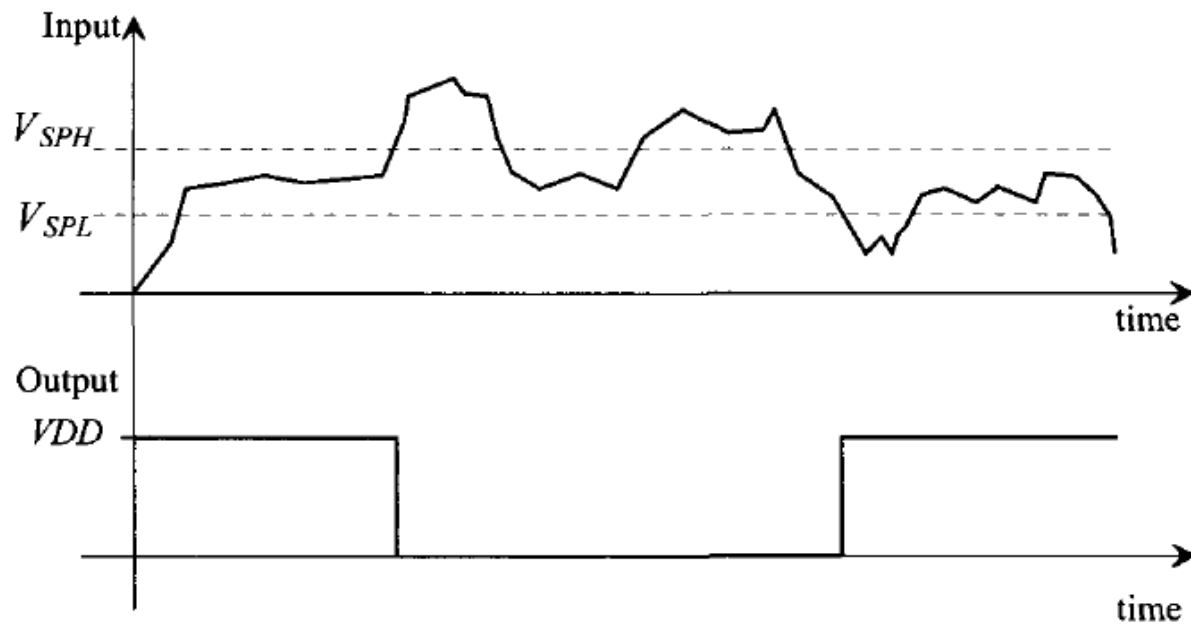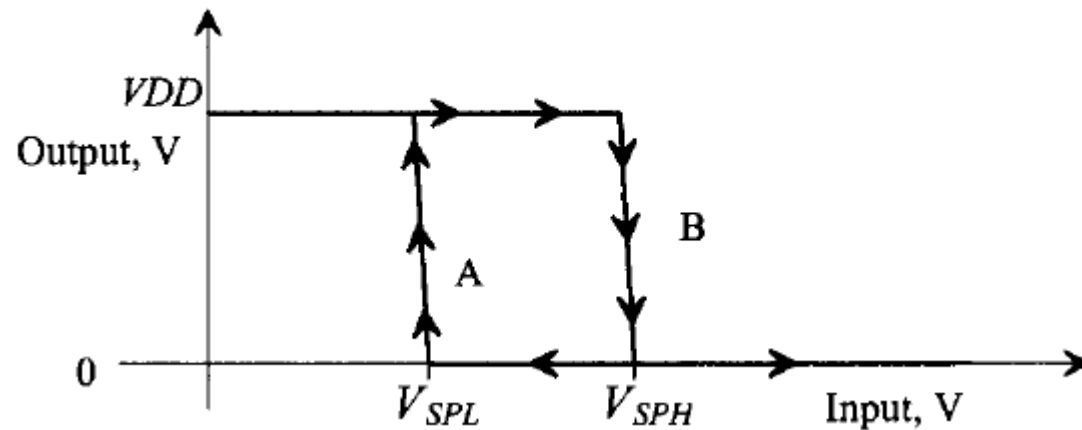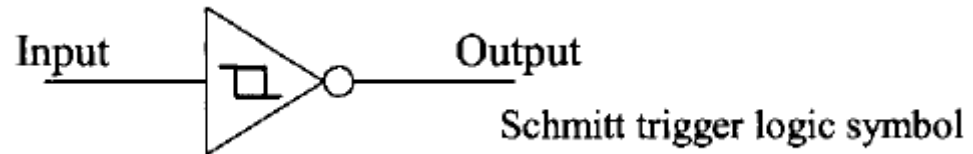


Schmitt Trigger

- Esquemático

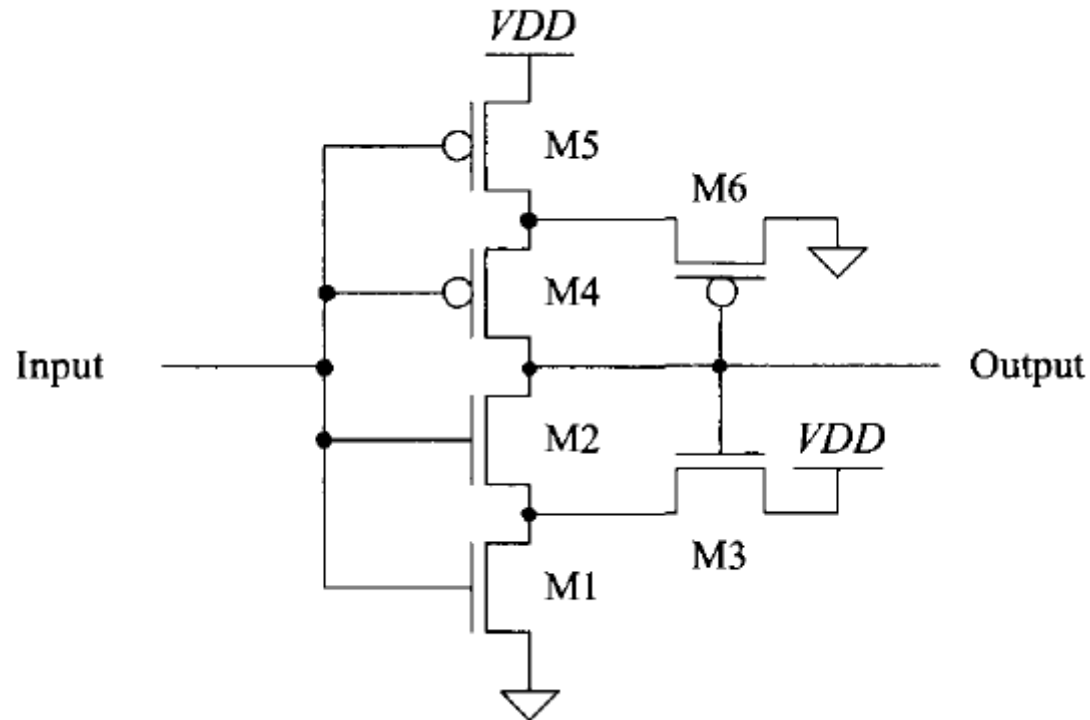

Schmitt Trigger


- Umbral de conmutación

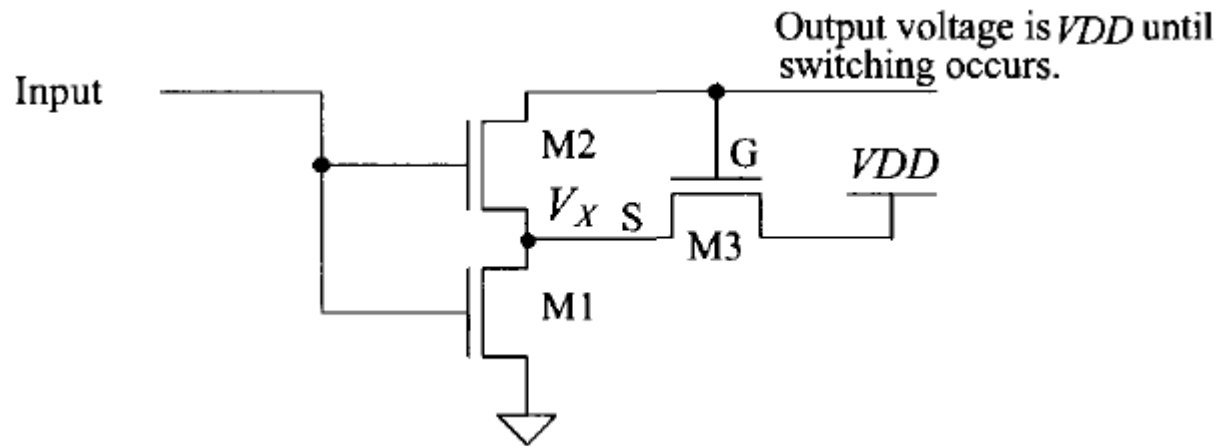

$$V_{in} = V_{SPH} = V_{THN2} + V_X$$

Schmitt Trigger

- Umbral de conmutación

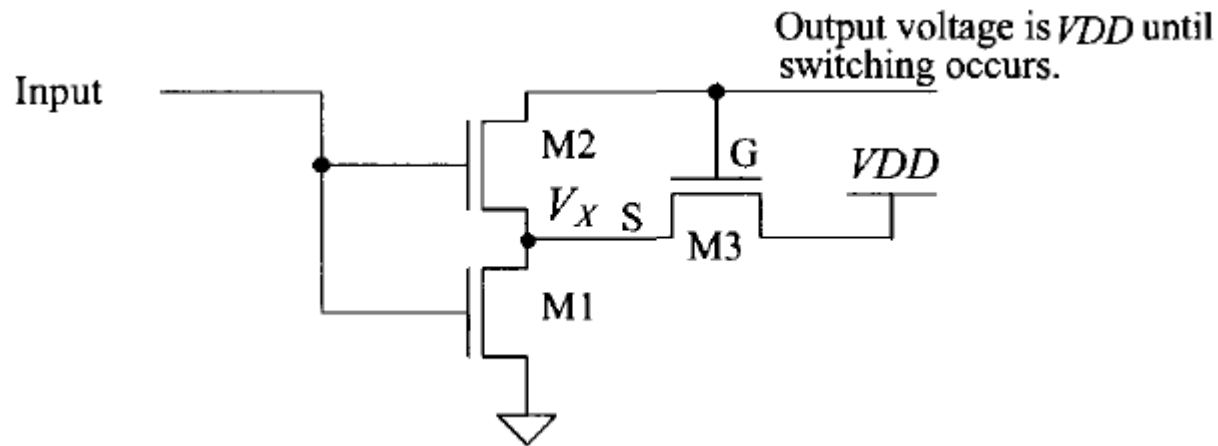


$$V_{in} = V_{SPH} = V_{THN2} + V_X$$

$$\frac{\beta_1}{2}(V_{SPH} - V_{THN})^2 = \frac{\beta_3}{2}(V_{DD} - V_X - V_{THN3})^2$$

Schmitt Trigger

- Umbral de conmutación

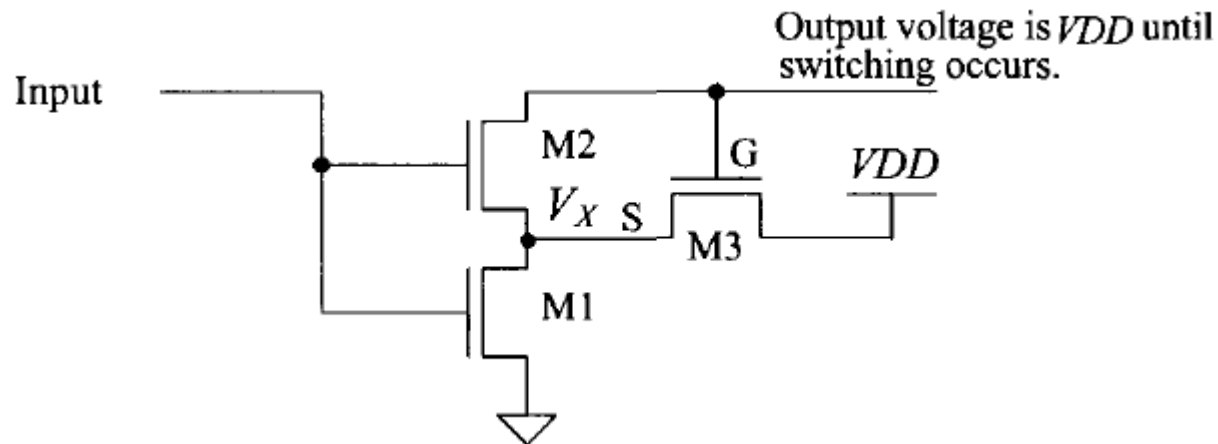


$$V_{in} = V_{SPH} = V_{THN2} + V_X$$

$$\frac{\beta_1}{2}(V_{SPH} - V_{THN})^2 = \frac{\beta_3}{2}(V_{DD} - V_X - V_{THN3})^2$$

$$\frac{\beta_1}{\beta_3} = \frac{W_1 L_3}{L_1 W_3} = \left[\frac{V_{DD} - V_{SPH}}{V_{SPH} - V_{THN}} \right]^2$$


Schmitt Trigger

- Osciladores basados en ST

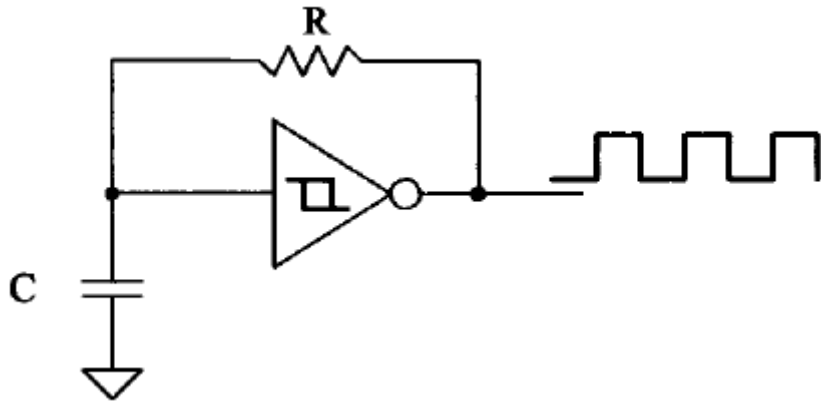


Schmitt Trigger

- Osciladores basados en ST

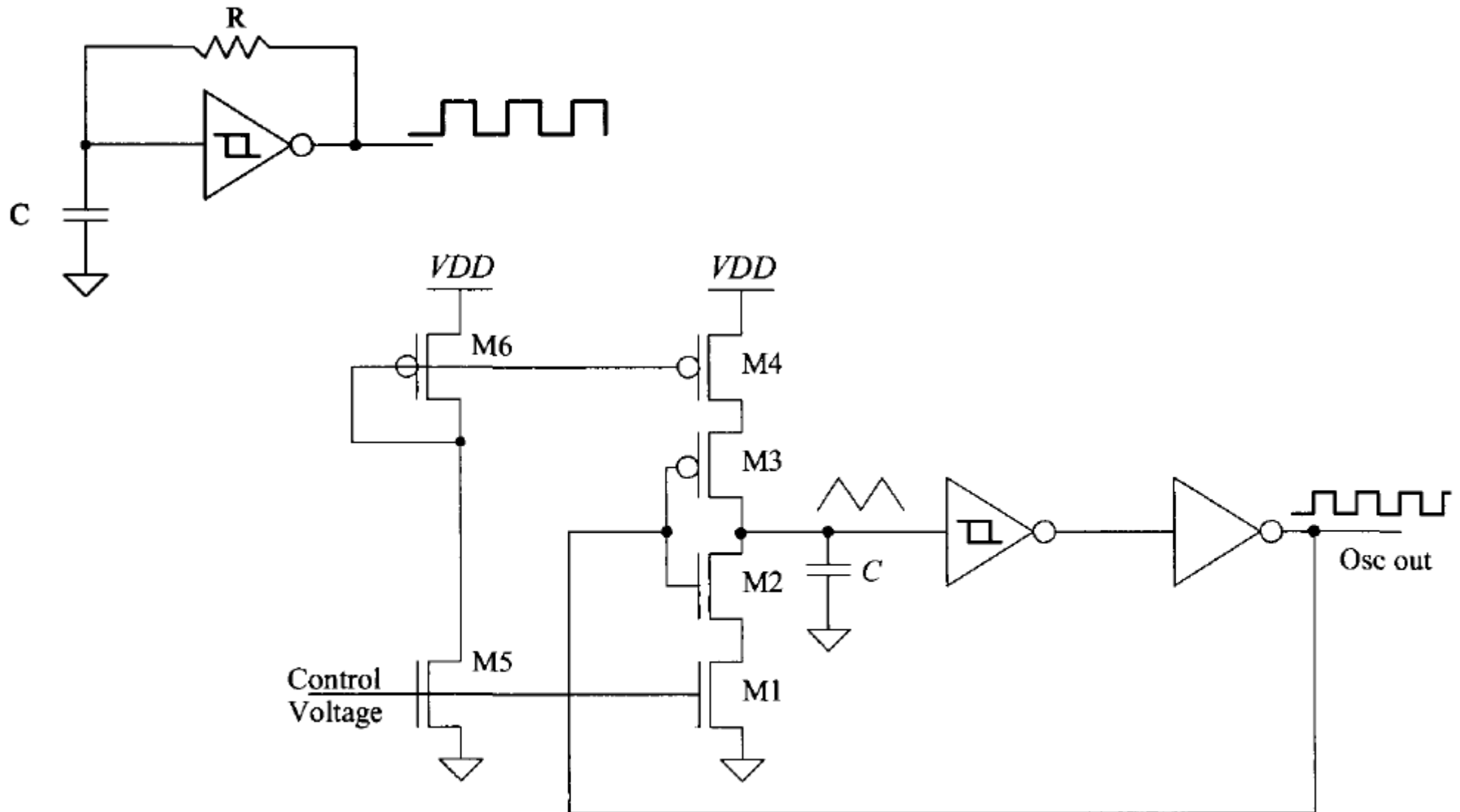


Digital Phase-Locked Loop (DPLL)

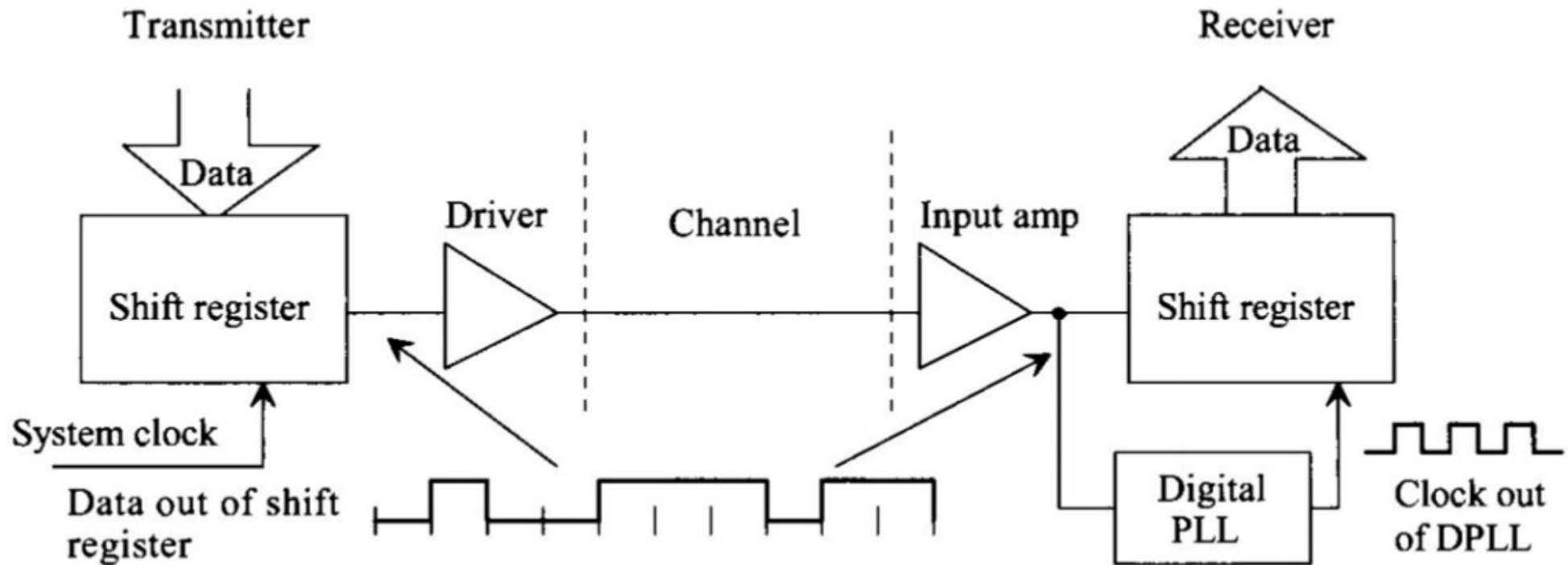


PLL Digital

- Diagrama en bloques




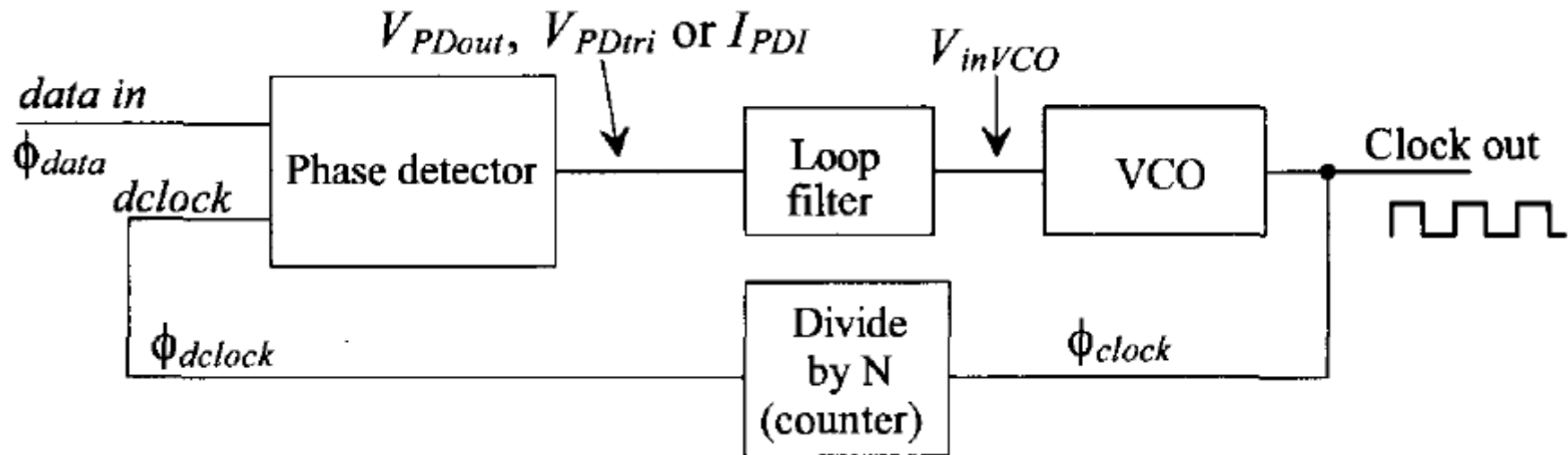


PLL Digital - PFD

- Phase Frequency Detector (PFD)

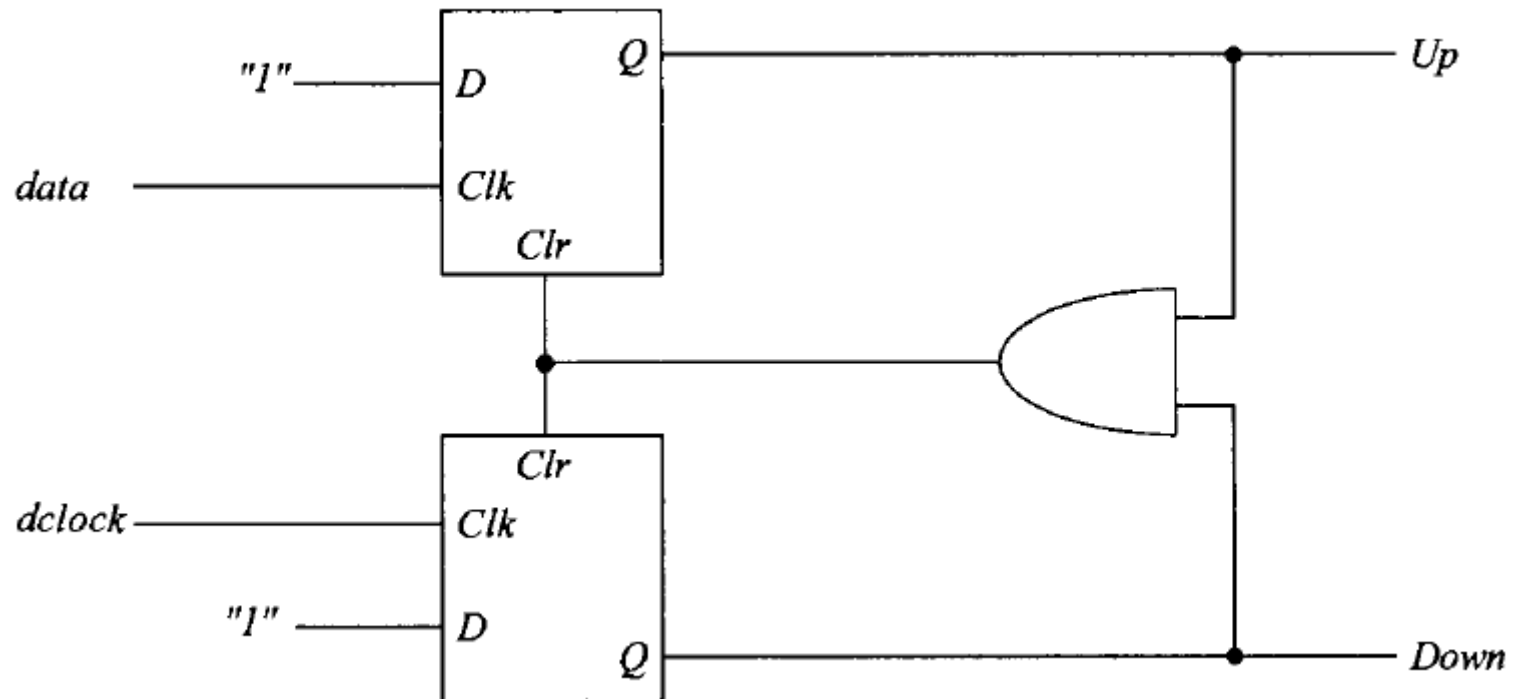


PLL Digital - PFD

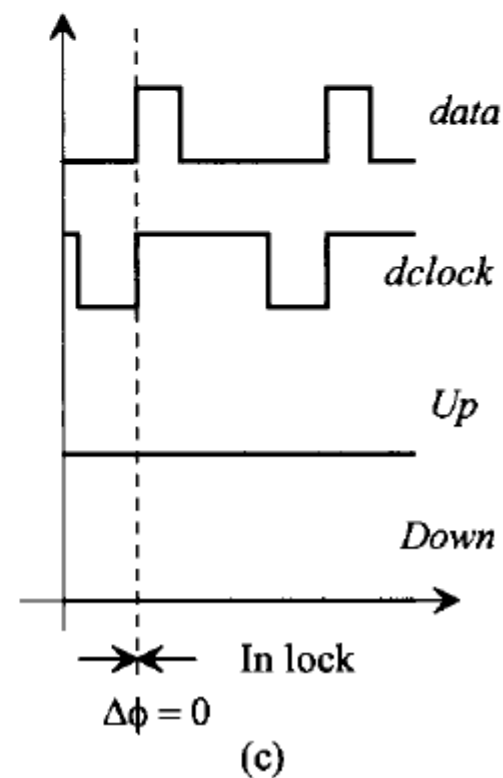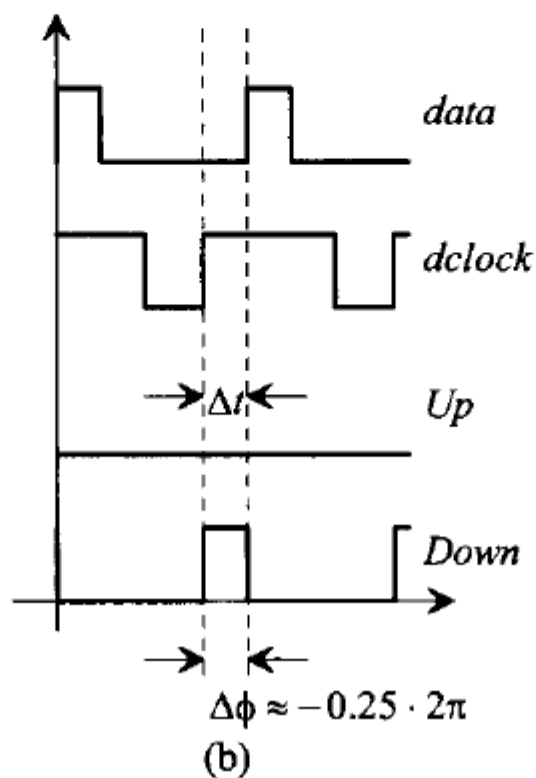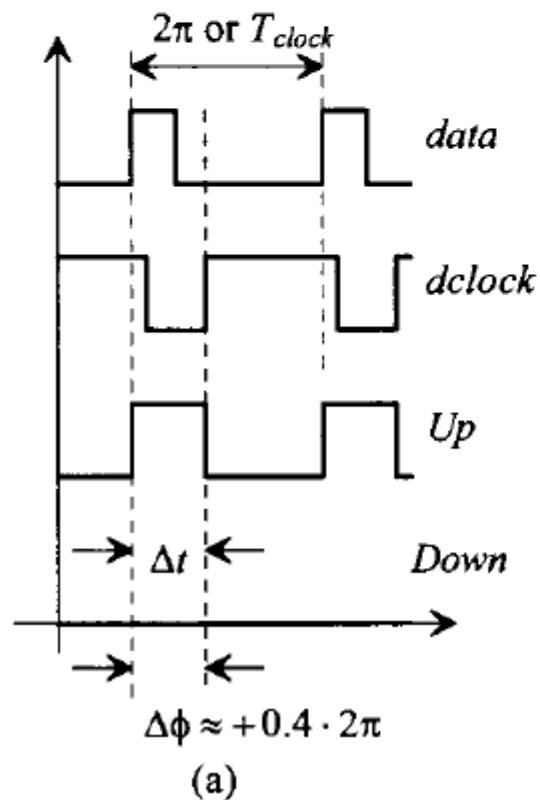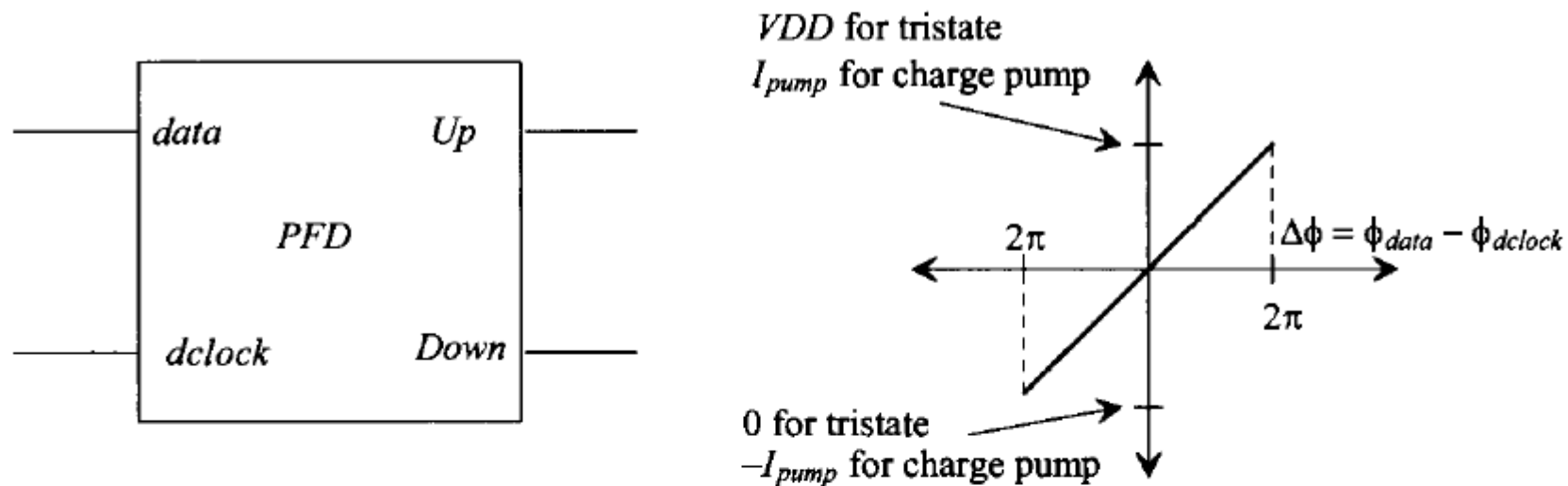



PLL Digital -PFD

- PFD output buffer

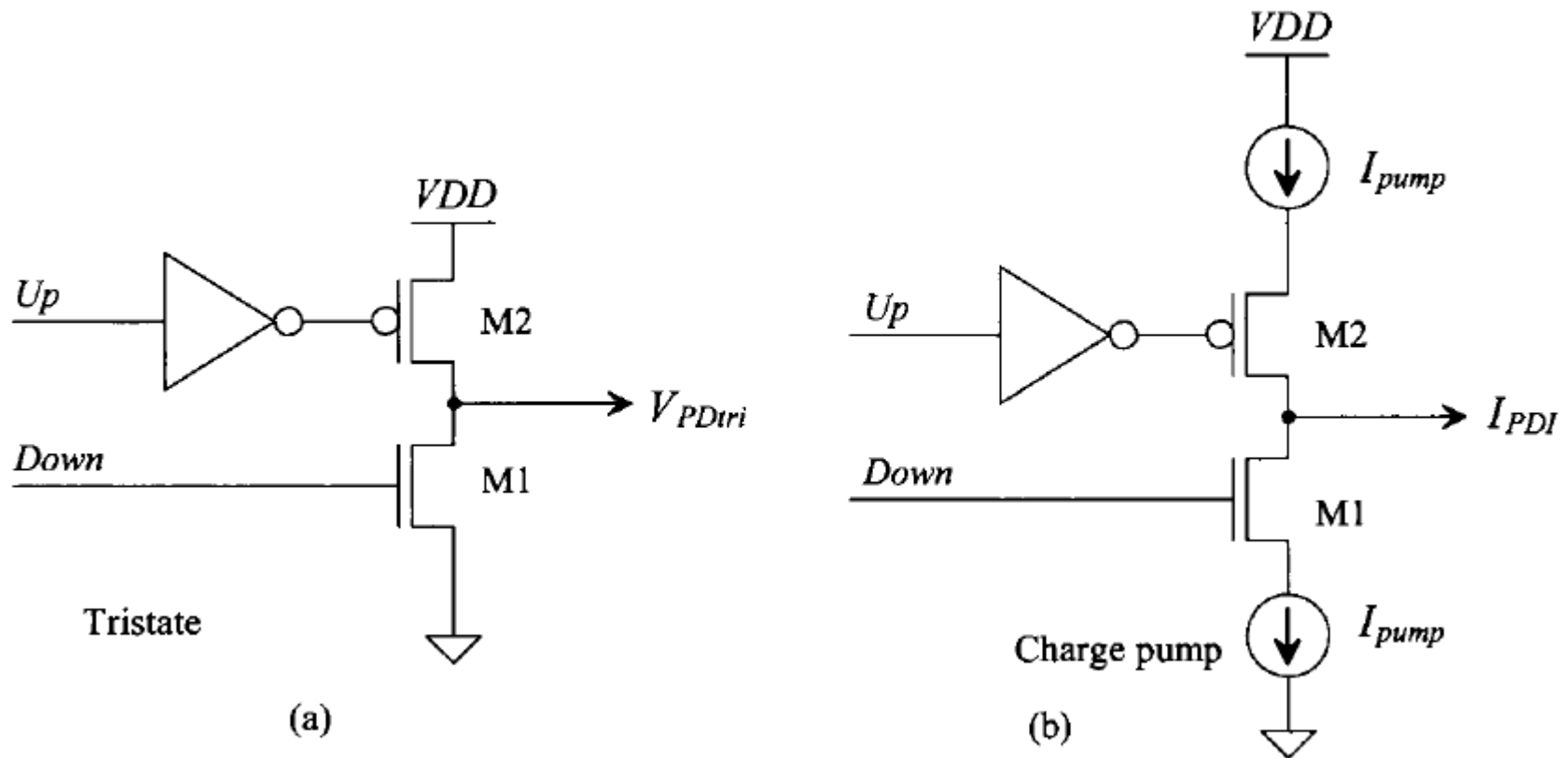


PLL Digital - PFD

- PFD loop filter

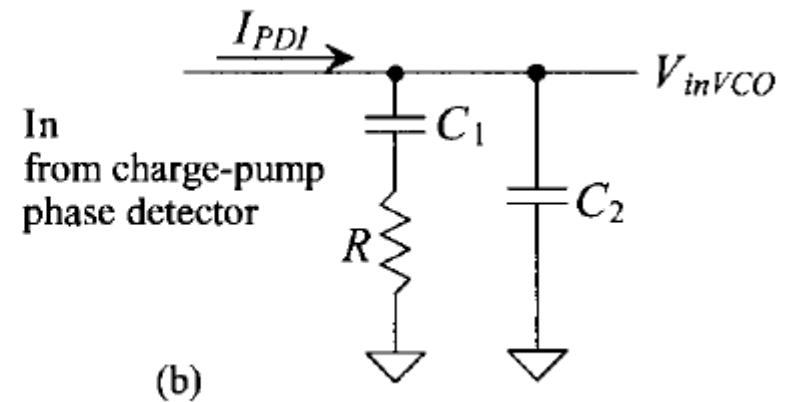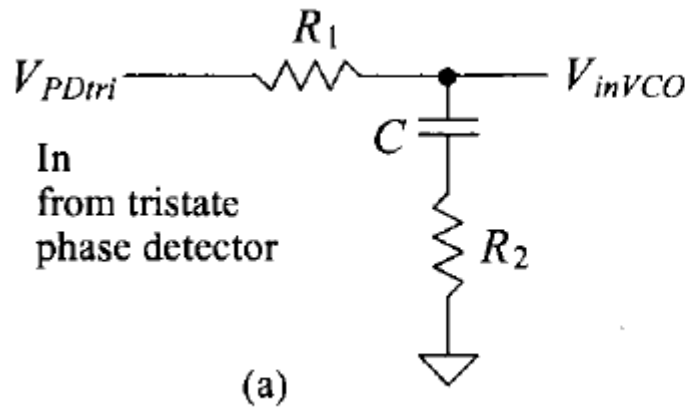


PLL Digital – VCO RO

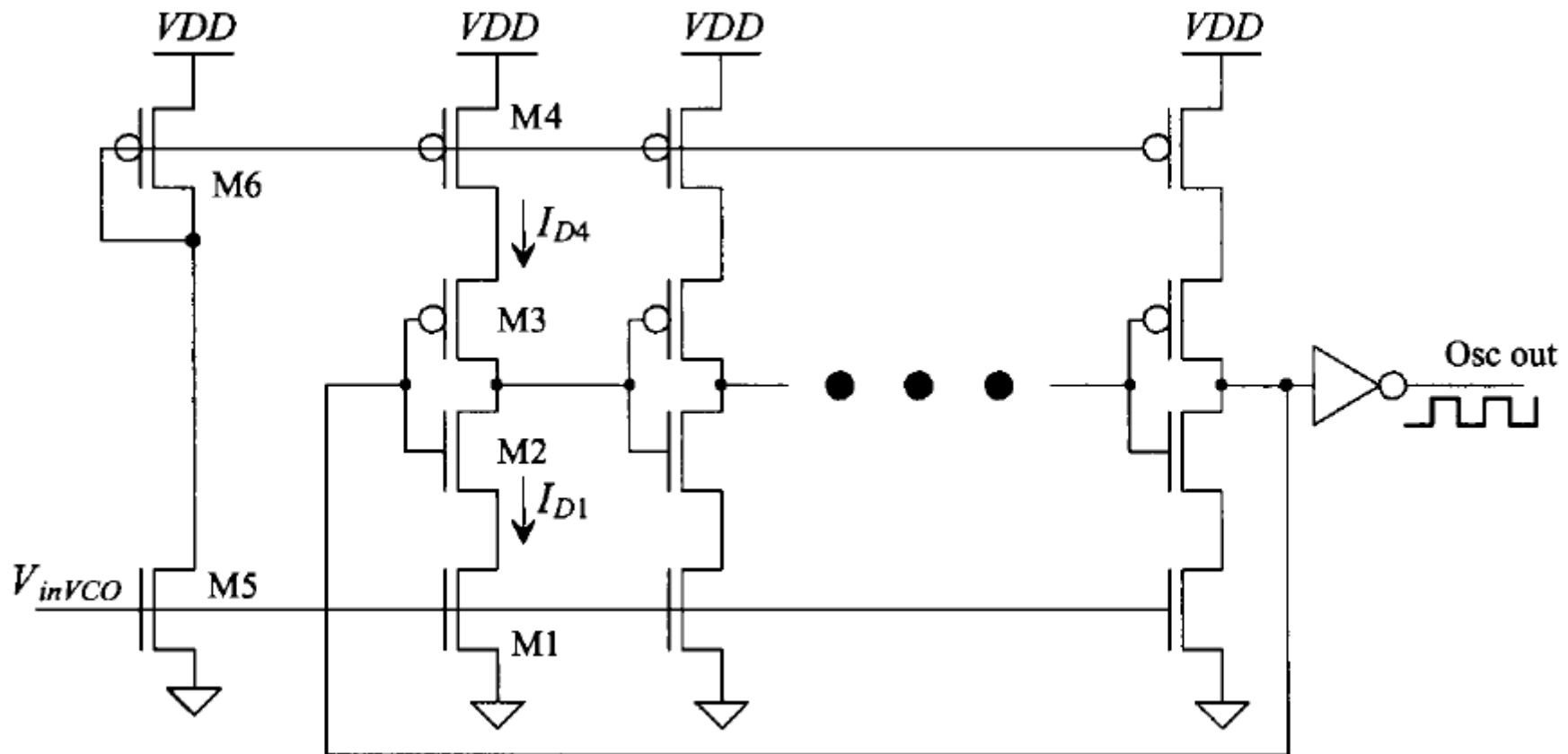- Voltage controlled oscillator (VCO) 1: Starved Ring Oscillator




PLL Digital -VCO RO

- Linealización del VCO 1

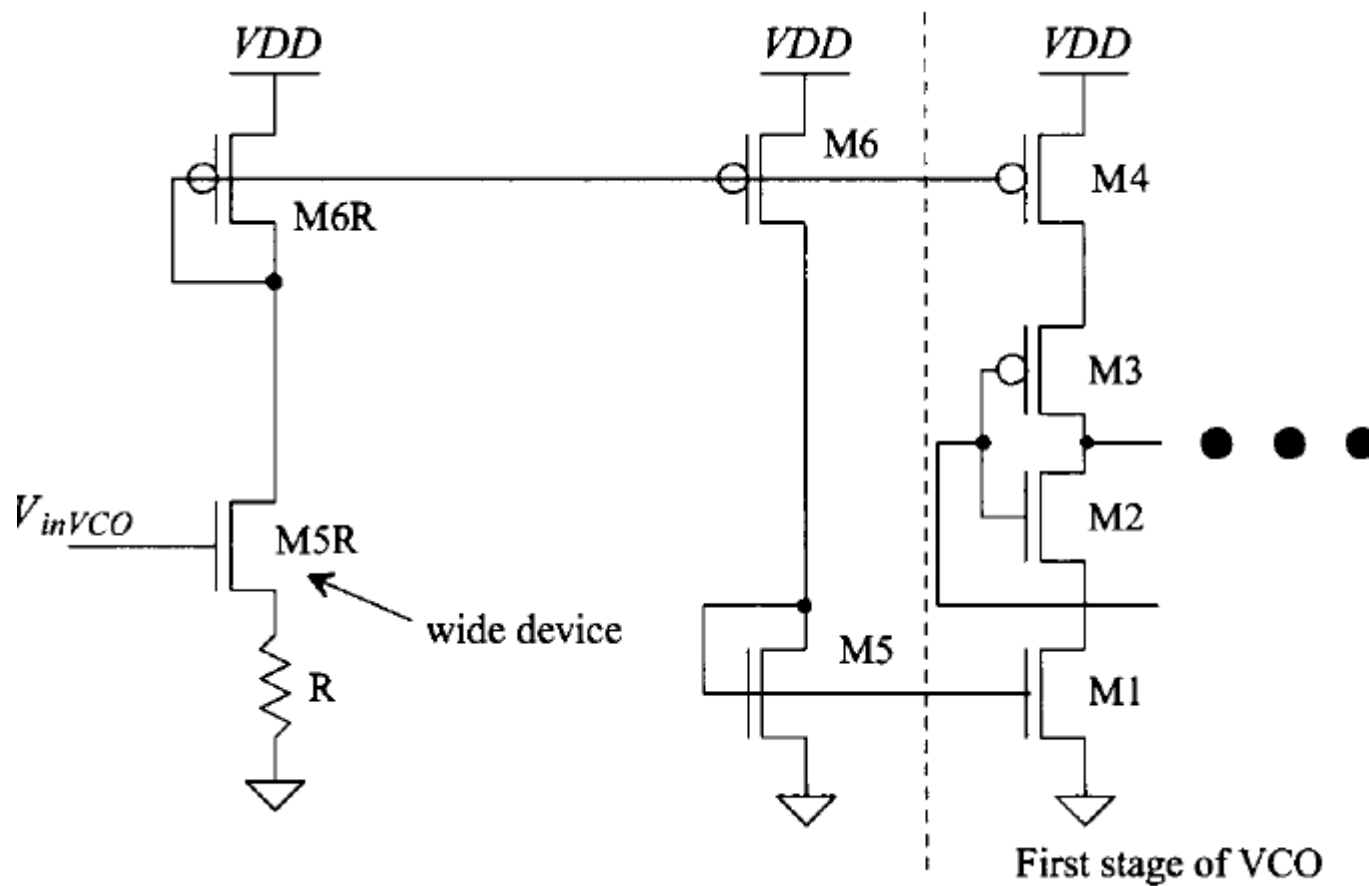


PLL Digital – VCO SC

- VCO 2: Source-Coupled

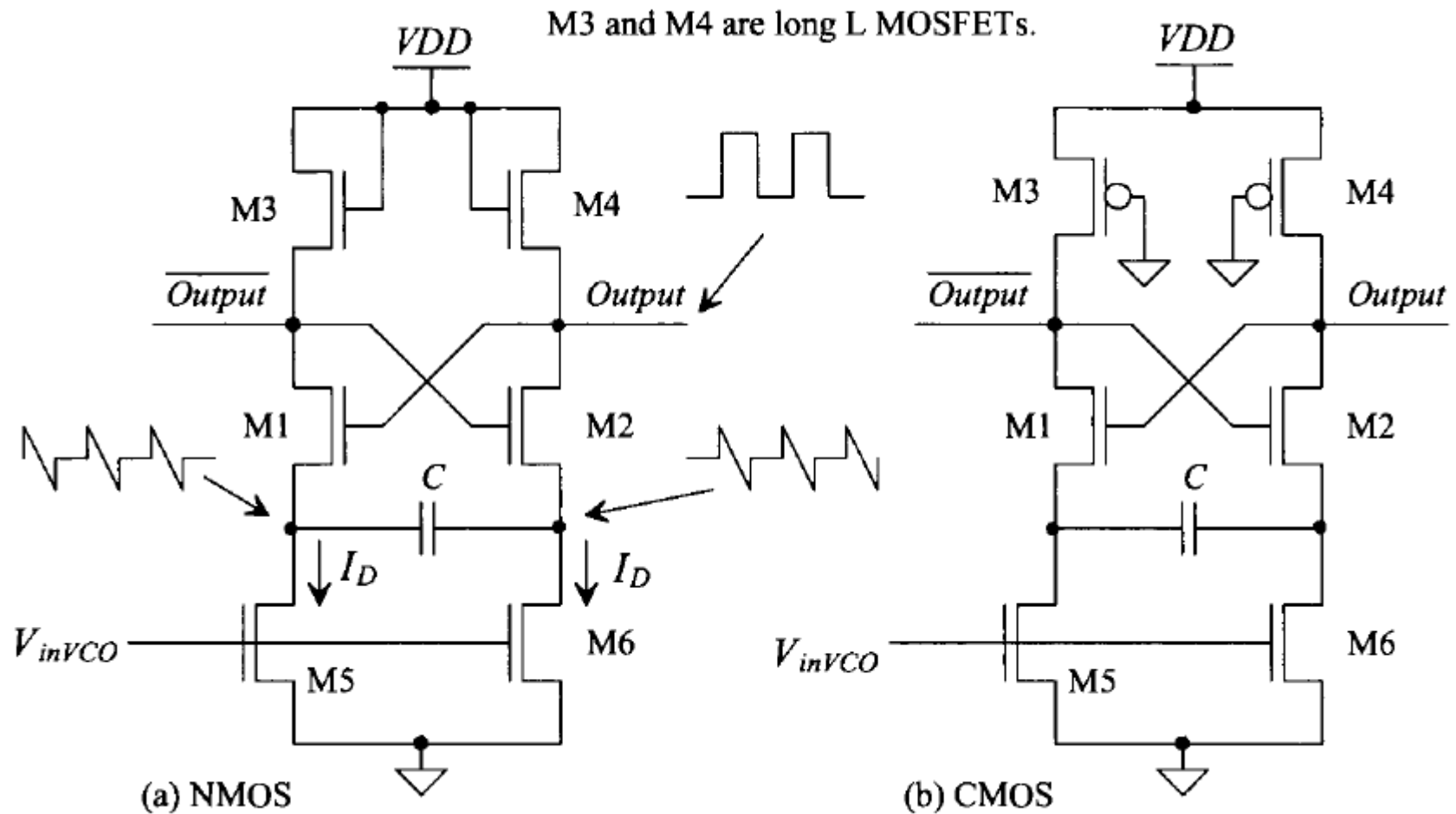


PLL Digital – VCO SC

- VCO 2: Source-Coupled

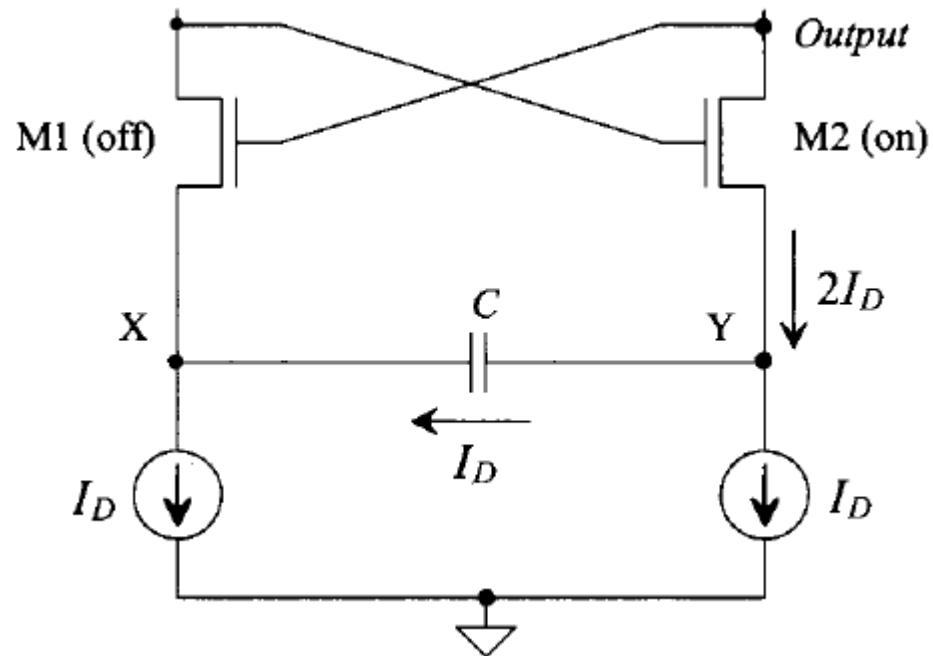


PLL Digital - FD

- Divisor de frecuencia

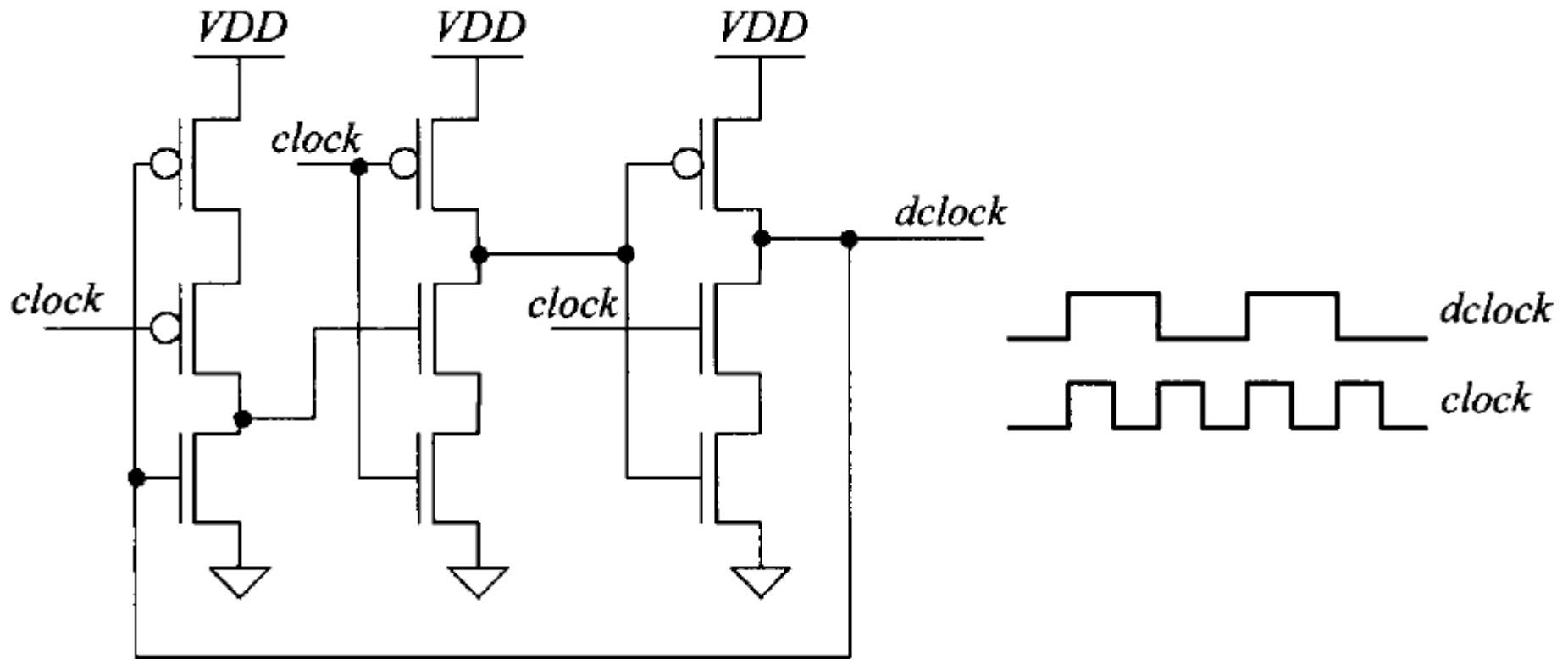


Charge Pump

- Generador de tensión mayor a V_{DD}

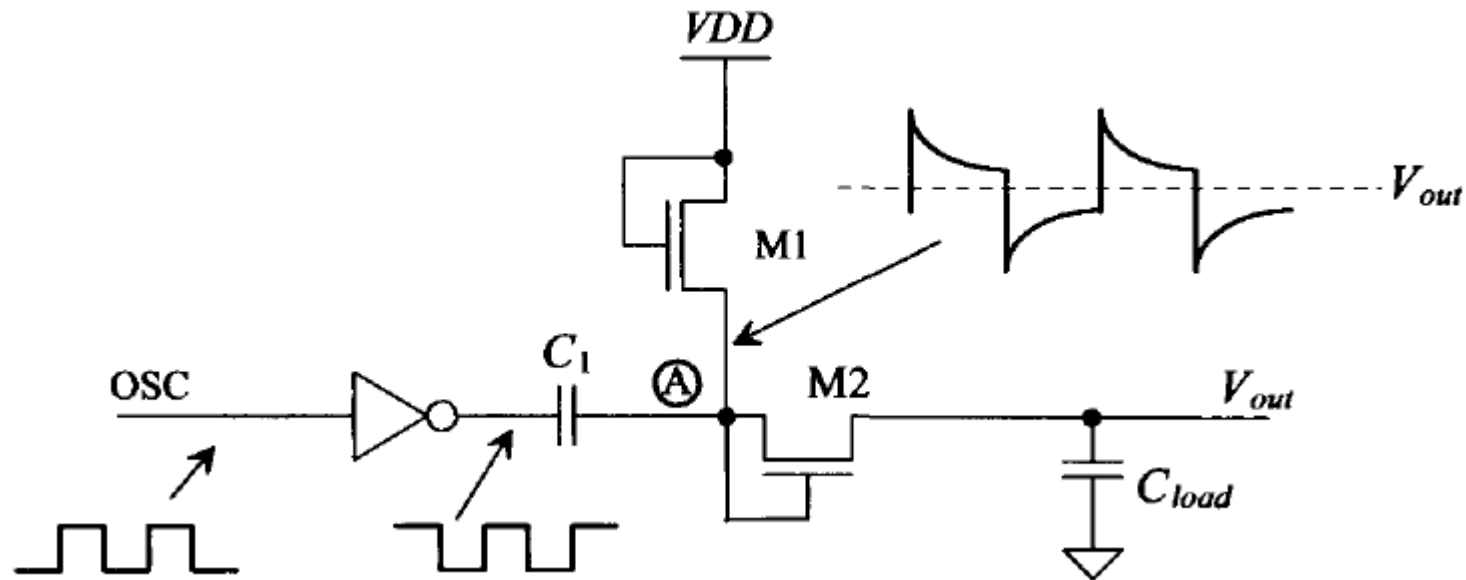

Charge Pump

- Dickson CP

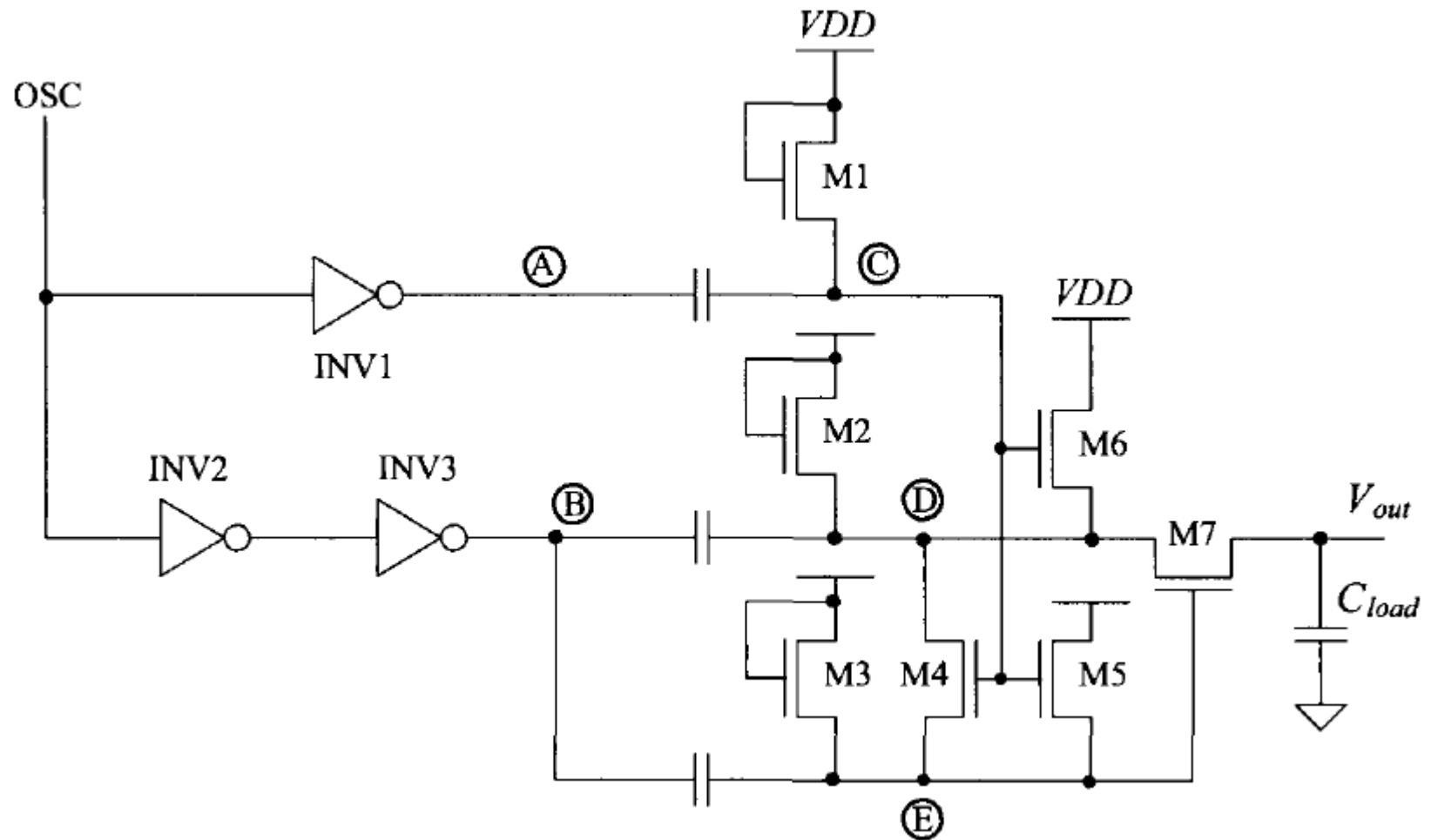

Charge Pump

- Dickson CP multistage

